

補足：各実験テーマでは、実験結果のまとめに、以下のタイムチャートと回路図あるいは表とグラフが必要になる。レポート提出時に、報告漏れがないか確認すること。また、グラフ用紙は事前に各自で準備しておくこと（片対数グラフは、バイコンで販売している）。

・順序回路（１）

タイムチャート（５）	<ul style="list-style-type: none"> ・リセット付き自己保持回路 ・インターロック回路 ・並列優先回路 ・新入力優先回路 ・直列優先回路
回路図（１）	<ul style="list-style-type: none"> ・早押しクイズの回路

・順序回路（２）

タイムチャート（５）	<ul style="list-style-type: none"> ・Dフリップフロップ ・JKフリップフロップ ・2ビット2進カウンタ ・4ビット2進カウンタ ・4ビットシフトレジスタ
------------	---

・ダイオード・トランジスタの特性

表（３）	<ul style="list-style-type: none"> ・ダイオードの順方向特性と逆方向特性の測定結果 ・トランジスタの電圧，電流測定結果 ・トランジスタ出力特性の測定結果
グラフ（２）	<ul style="list-style-type: none"> ・ダイオードの順方向特性と逆方向特性（方眼グラフ） ・トランジスタの出力特性（方眼グラフ）

・演算増幅器とアクティブフィルタ

表（５）	<ul style="list-style-type: none"> ・反転増幅器の入出力測定結果 ・反転増幅器の R_F による出力測定結果 ・非反転増幅器の入出力測定結果 ・非反転増幅器の R_F による出力測定結果 ・1次形ローパスフィルタの増幅率測定結果
グラフ（３）	<ul style="list-style-type: none"> ・反転増幅器・非反転増幅器の入出力特性（方眼グラフ） ・積分器の入出力波形（スケッチ）（方眼グラフ） ・1次形ローパスフィルタの周波数特性（片対数グラフ）

（ ）内の数は，それぞれの報告数を表す